

## Le 09.07.2017- Mesures de la platine diodes LED

### 1 rampe = 6 diodes

- Avec 2.54 volts .
  - 1 Rampe = 02.2 mA
  - 2 Rampes = 04.1 mA
  - 3 Rampes = 06.0 mA
  - 4 Rampes = 09.7 mA
- 
- Avec 3.19 volts .
  - 1 Rampe = 70 / 80 mA
  - 2 Rampes = 180 mA
  - 3 Rampes = 280 mA
  - 4 Rampes = 370 mA